
自然科学 II(物理学) 練習問題 (2019)

**この問題集について** 講義内容に関連する練習問題です. 試験勉強に役立てて下さい. 解答の作成には十分注意を払っていますが, 万が一間違いを発見された場合は shirakura.naoki.se8@is.naist.jp までご連絡お願いします.

**わからないときは** 講義中の例題を見てみましょう. 問題番号 "練習○-△" は○回目の授業の例題△に対応しています. それでもわからなければ, 気軽にメールで質問して下さい.

資料のダウンロード 全講義の資料,練習問題の配布 URL https://naoki-sh.github.io/documents/physic/


## 練習 1-1

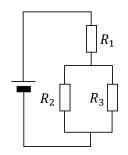

上図の様な回路を作成したときについて、以下の(1),(2)の場合について(A)合成抵抗値について(B)電力について求めよ、

- (1)  $R_1 = 7$ ,  $R_2 = 2$ ,  $R_3 = 2[\Omega]$ , E = 16[V]
- (2)  $R_1 = 3, R_2 = 0.75, R_3 = 1.5[\Omega], E = 7[V]$
- (3)  $R_1 = \frac{5}{6}, R_2 = \frac{1}{2}, R_3 = \frac{1}{4}[\Omega], E = \frac{3}{2}[V]$

## 練習 1-2

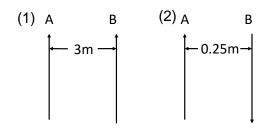

二本の導線を設置し以下の(1)-(4)のように電流を流した。各場合いついて(A)電流 Aが電流 Bの位置につくる磁 東密度 Bの大きさと向き(B)二つの導線に働く力の向きを答えよ。ただし、透磁率 $\mu_0$ と $\pi$ の記号を解答中に用いて良い。また、図中の→の向きが電流の流れる向きを表す。

- (1) 電流 A: 2[A], 電流 B: 7[A]
- (2) 電流 A: 1[A], 電流 B: 11[A]

### 練習 2-1


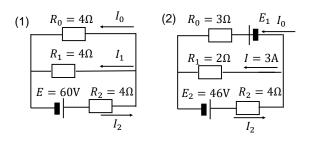


図 (1),(2) の各回路について以下の問いについて答えよ. ただし、内部抵抗は無視するものとする.

- (1)  $R_0$  に流れる電流  $I_0$
- (2) 電池の起電力 E<sub>1</sub>

#### 練習 2-2

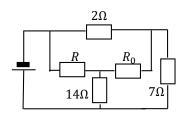


抵抗  $R_0$  に流れる電流が 0[A] になるとき、抵抗 R の値を求めよ、

#### 練習 3-1

以下の(1),(2)の場合について、このとき発生する誘導起電力[V]を求めよ。

- (1) コイルの円の面積  $5[\text{cm}^2]$ ,巻き数 7,磁石を動かすことによってコイルを貫く磁束密度が 10 秒間に  $1[\text{Wb/cm}^2]$ から  $9[\text{Wb/cm}^2]$  に増えた場合
- (2) コイルの円の面積 10[cm<sup>2</sup>], 巻き数 5, 磁石を動か すことによってコイルを貫く磁東密度が 10 秒間に 10[Wb/cm<sup>2</sup>] から 2[Wb/cm<sup>2</sup>] に減った場合

### 練習 3-2

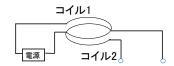


図の様にコイルを配置して, コイル 1 では 10 秒間で 10[A] から 50[A] に電流が増える. コイル 1 の自己インダクタンスを 8[H] とする

- (1) 50[A] の電流によりコイル 1 で発生する磁束 [Wb] は いくらか
- (2) また自己誘導の起電力 [V] はいくらか

コイル1と2の相互インダクタンスを16[H]とすると、

- (4) コイル 1 に電流 50[A] が流れた瞬間コイル 2 を貫く 磁束はいくらか
- (5) 相互誘導の起電力はいくらか


#### 練習 4-1

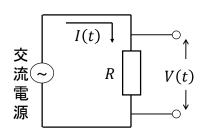

図のような回路に、交流電源が接続されている。以下の (1),(2) の場合について、時刻が開始点より  $\frac{\pi}{6}[s]$  進んだ時 の電流の値はいくらか

- (1) 交流電源の最大値  $V_0$  を 1[V], 周波数 f を  $\frac{1}{2\pi}[Hz]$ , 抵抗 R を  $5[\Omega]$
- (2) 交流電源の最大値  $V_0$  を 5[V], 周波数 f を  $\frac{1}{2\pi}[Hz]$ , 抵抗 R を  $0.2[\Omega]$


#### 練習 4-2

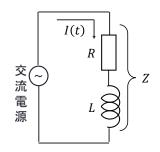

図のような回路に、抵抗 R と自己インダクタンス L を 交流電源に接続する。(A) 回路の合成インピーダンス |Z|, (B) 電流 I(t) の式を記述せよ。

- (1) 交流電源の最大値  $V_0$  を 4[V], 周波数 f を  $\frac{1}{\pi}[Hz]$ , 抵抗 R を  $1[\Omega]$ , 自己インダクタンス L を 4[H]
- (2) 交流電源の最大値  $V_0$  を 26[V], 周波数 f を  $\frac{1}{2\pi}$ [Hz], 抵抗 R を 5[ $\Omega$ ], 自己インダクタンス L を 12[H]


### 練習 5-1

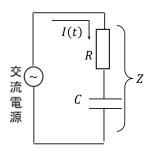

図のような回路に、抵抗 R とコンデンサ C を交流電源に接続する。(A) 回路の合成インピーダンス |Z|, (B) 電流 I(t) の式を記述せよ。

- (1) 交流電源の最大値  $V_0$  を 2[V], 周波数 f を  $\frac{1}{\pi}[Hz]$ , 抵抗 R を  $\frac{1}{9}[\Omega]$ , 静電容量 C を 1[F]
- (2) 交流電源の最大値  $V_0$  を 25[V], 周波数 f を  $\frac{1}{2\pi}$ [Hz], 抵抗 R を 3[ $\Omega$ ], 静電容量 C を  $\frac{1}{4}$ [F]

#### 練習 5-2

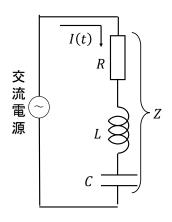


図のような回路に、抵抗 R と自己インダクタンス L とコンデンサ C を交流電源に接続する。(A) 回路の合成インピーダンス |Z|, (B) 電流 I(t) の式を記述せよ。

(1) 交流電源の最大値  $V_0$  を 10[V], 周波数 f を  $\frac{1}{2\pi}$ [Hz], 抵抗 R を 1[ $\Omega$ ], 静電容量 C を  $\frac{1}{2}$ [F], 自己インダクタンス L を 5[H]

(2) 交流電源の最大値  $V_0$  を 2[V], 周波数 f を  $\frac{1}{\pi}[Hz]$ , 抵抗 R を  $2[\Omega]$ , 静電容量 C を  $\frac{1}{4}[F]$ , 自己インダクタンス L を 2[H]


# 練習 6-1

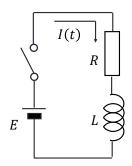

図の様に回路が接続されている。次の場合について A. 過渡状態における回路電流の式, B. 時定数 $\tau$  の値,(C) スイッチを閉じてから時定数 $\tau$  だけ時間が経過したときの電流の値を求めよ。(追記)  $\log(-1) = 0.368$  を用いてよい。

(1) 電池の起電力 E =2[V], 抵抗 R=1[ $\Omega$ ], コイルの自己 インダクタンス L=1[H]

## 練習 6-2

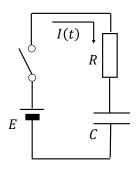

図の様に回路が接続されている。次の場合について (A) 過渡状態における回路電流の式, (B) 時定数 $\tau$  の値, (C) スイッチを閉じてから時定数 $\tau$  だけ時間が経過したときの電流の値を求めよ.(追記)  $\log(-1)=0.368$  を用いてよい.

(1) 電池の起電力 E =6[V], 抵抗 R=3[ $\Omega$ ], コンデンサの 静電容 C=  $\frac{1}{4}$ [H]